В электрической цепи, найти закон изменения Uc(t) . Начертить график изменения во времени искомой величины.

$E := 100$ В $L1 := 5 \cdot 10^{-3}$ Гн $C1 := 50 \cdot 10^{-6}$ Ф $R1 := 3$ Ом $R2 := 8$ Ом $R3 := 5$ Ом
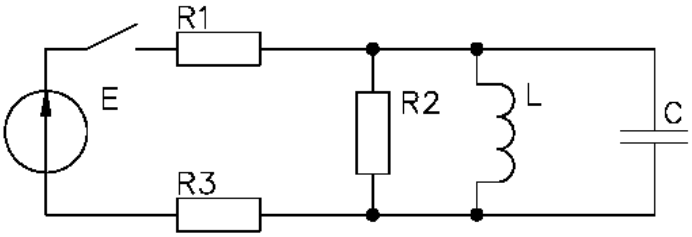
(классический способ).